

## Gleichrichterschaltung (Blatt2)

Diagramm 1

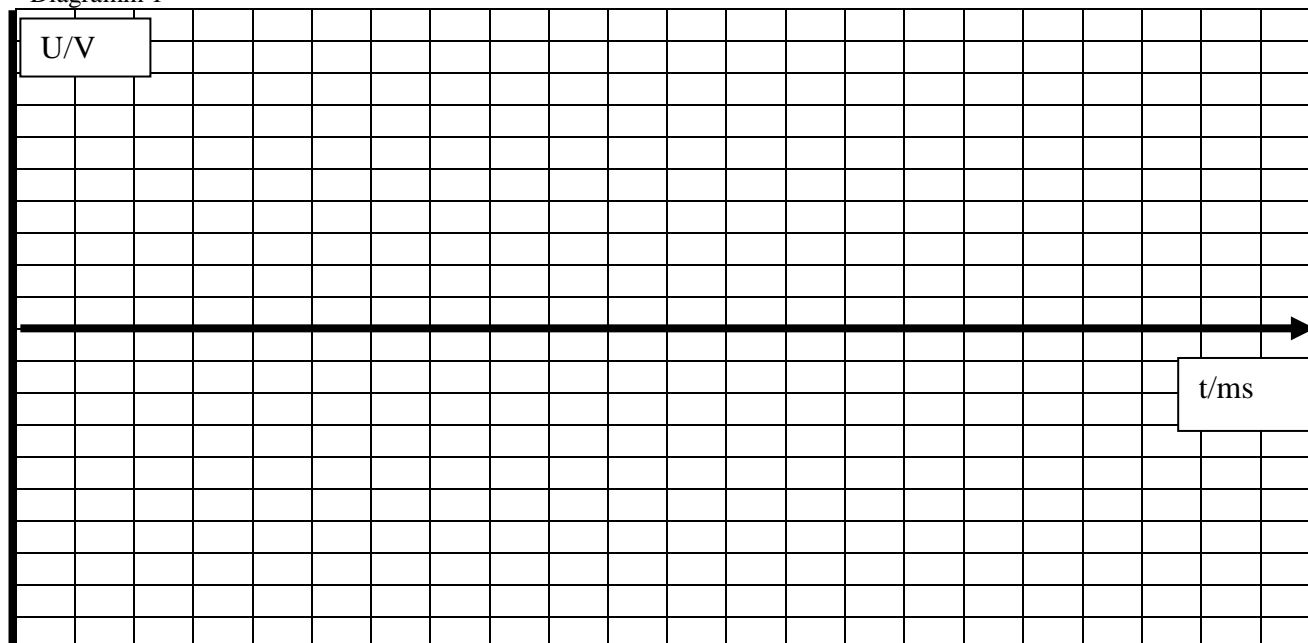


Diagramm 2

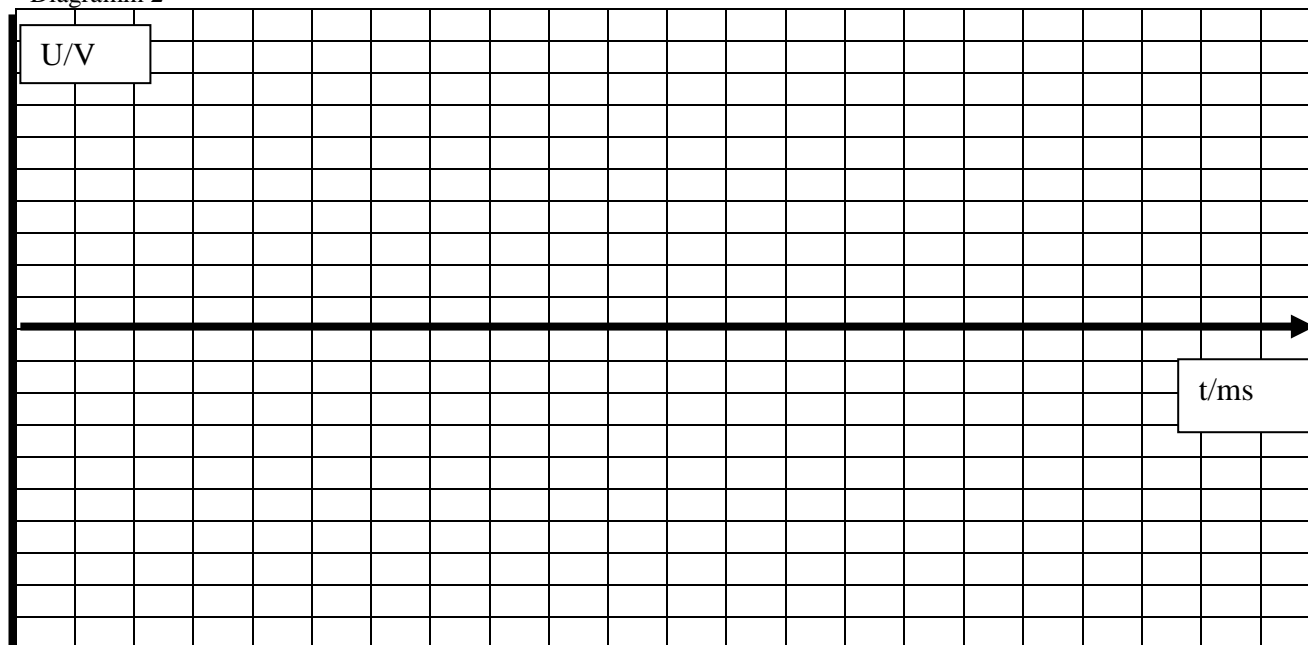


Diagramm 3


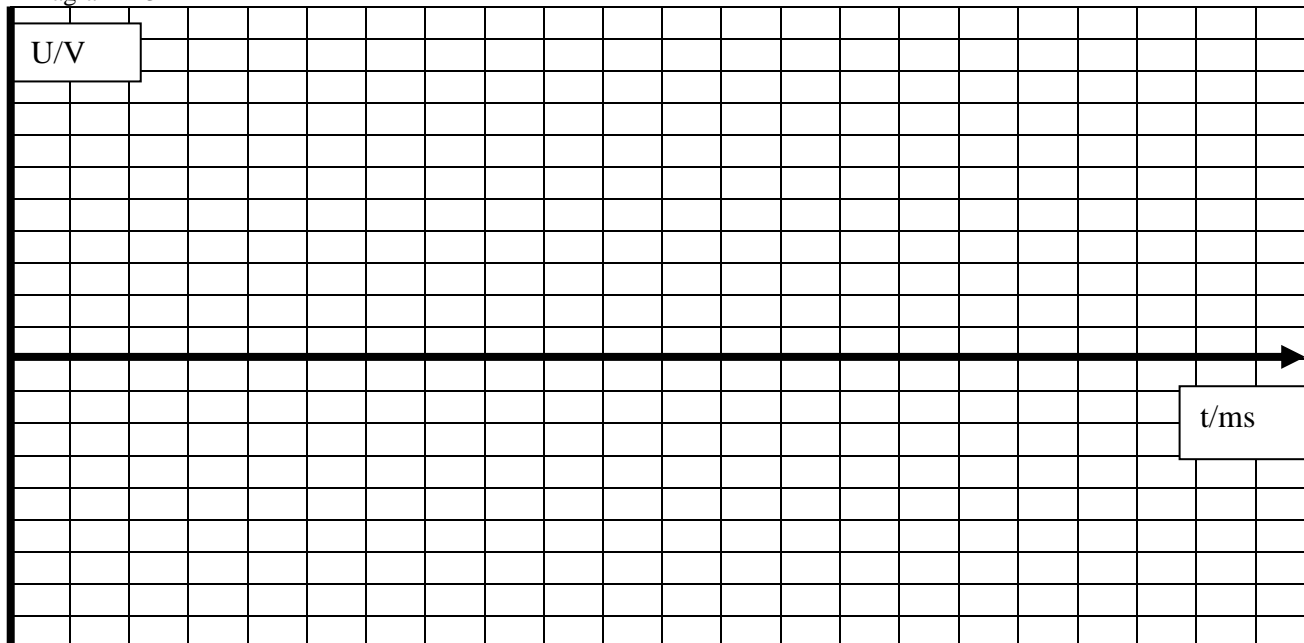


Diagramm 4

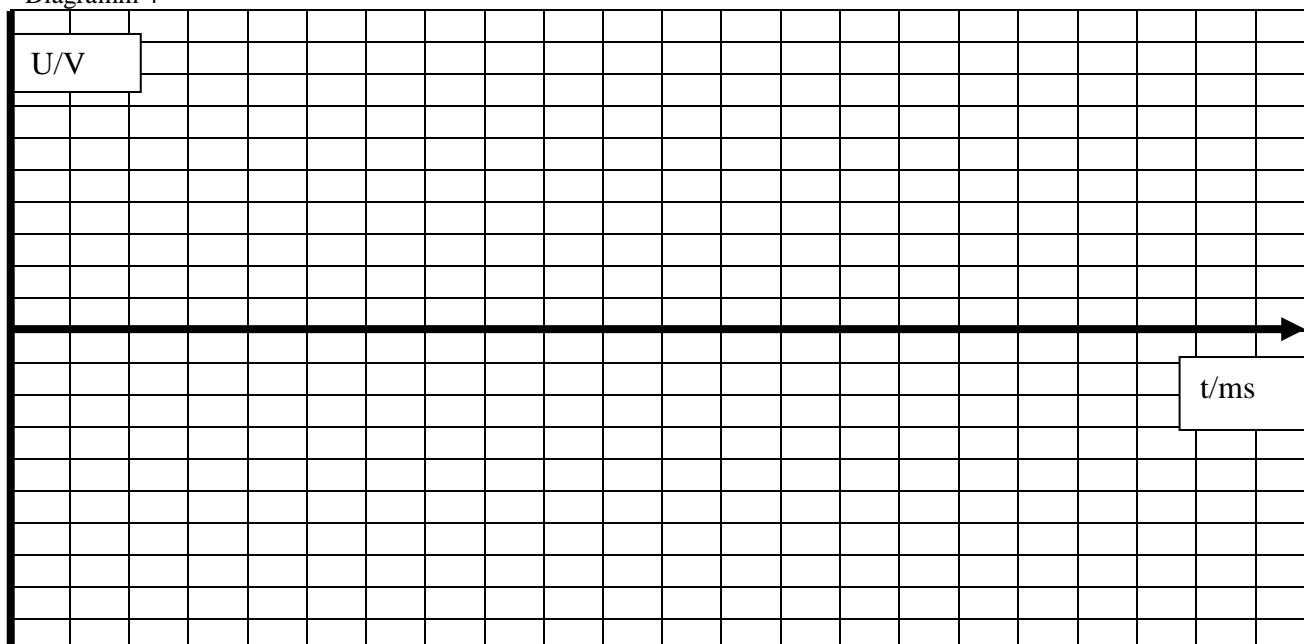

Frequenz der Eingangsspannung = 50 Hz  
 $U_{eff} = 10V$